

4-bit Adder/Subtractor과 BCD Adder

4조(10주차)

20201640 정영훈

20201588 서동휘

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- BCD code –Subtractor(심화)

Index

• 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)


- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

4-bit adder

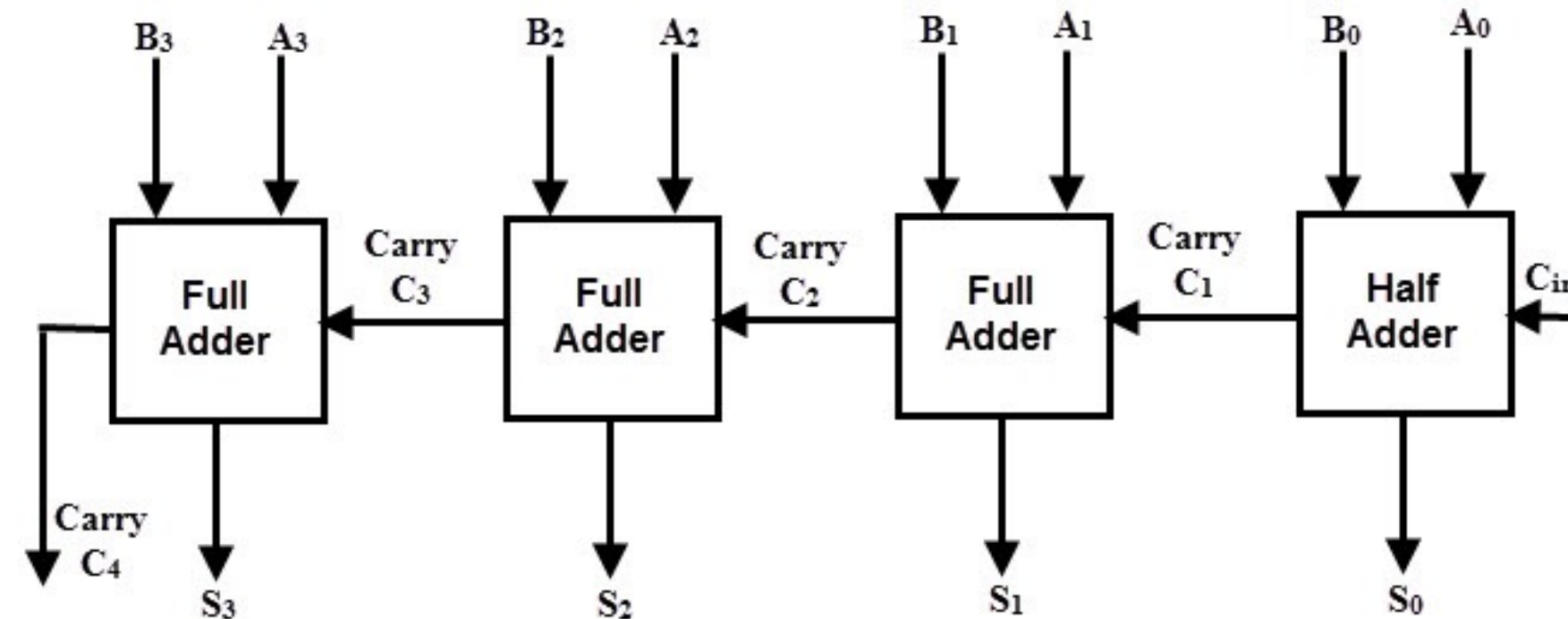

- 4개의 bit로 이루어져 있는 2개의 2진수 숫자열의 덧셈을 해 주는 회로이다
- 동일한 위치에 있는 bit들의 값의 덧셈을 여러 번 반복하는 식으로 구현한다.

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)


- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

4-bit subtractor

 


- 4개의 bit로 이루어져 있는 2개의 2진수 숫자열의 뺄셈을 해 주는 회로
- 동일한 위치에 있는 bit들의 값의 뺄셈을 여러 번 반복하는 식으로 구현
- 뺄셈을 하는 방식에 따라 full subtractor, full adder로 구현할 수 있다.

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- BCD code - Subtractor (심화)

Ripple Carry Adder의 성질과 문제점

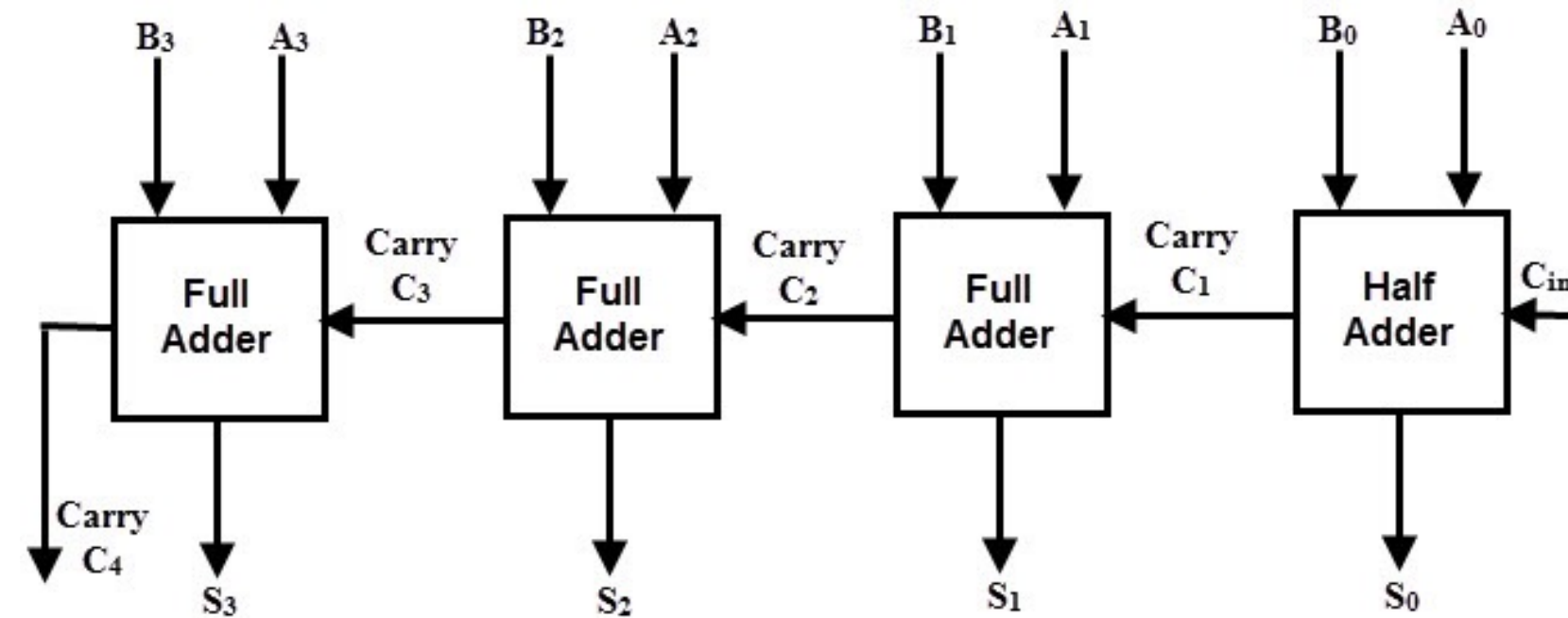

- 각 자리 연산을 수행하기 위해서는 앞 자리의 연산결과가 필요함
- 자릿수가 많아질 경우 delay가 생김
- 문제를 해결하기 위해 Look Ahead Carry 방식을 사용

I n d e x

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

Look Ahead Carry

$$g_i = x_i y_i, \quad p_i = x_i \oplus y_i$$

$$c_{i+1} = g_i + p_i c_i$$

$$c_{i+2} = g_{i+1} + p_{i+1} g_i + p_{i+1} p_i c_i$$

$$c_{i+3} = g_{i+2} + p_{i+2} g_{i+1} + p_{i+2} p_{i+1} g_i + p_{i+2} p_{i+1} p_i c_i$$


$$c_{i+4} = g_{i+3} + p_{i+3} g_{i+2} + p_{i+3} p_{i+2} g_{i+1} + p_{i+3} p_{i+2} p_{i+1} g_i + p_{i+3} p_{i+2} p_{i+1} p_i c_i$$

- 앞 자리 bit의 연산을 통해 Carry값을 구하는 것이 아닌,
최초의 Carry input을 이용해 Carry 값을 계산하는 방식

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2’s complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- BCD code - Subtractor (심화)

n - bit adder

 

4-bit Adder 이용해 구현!!!

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)


- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

Look Ahead Carry

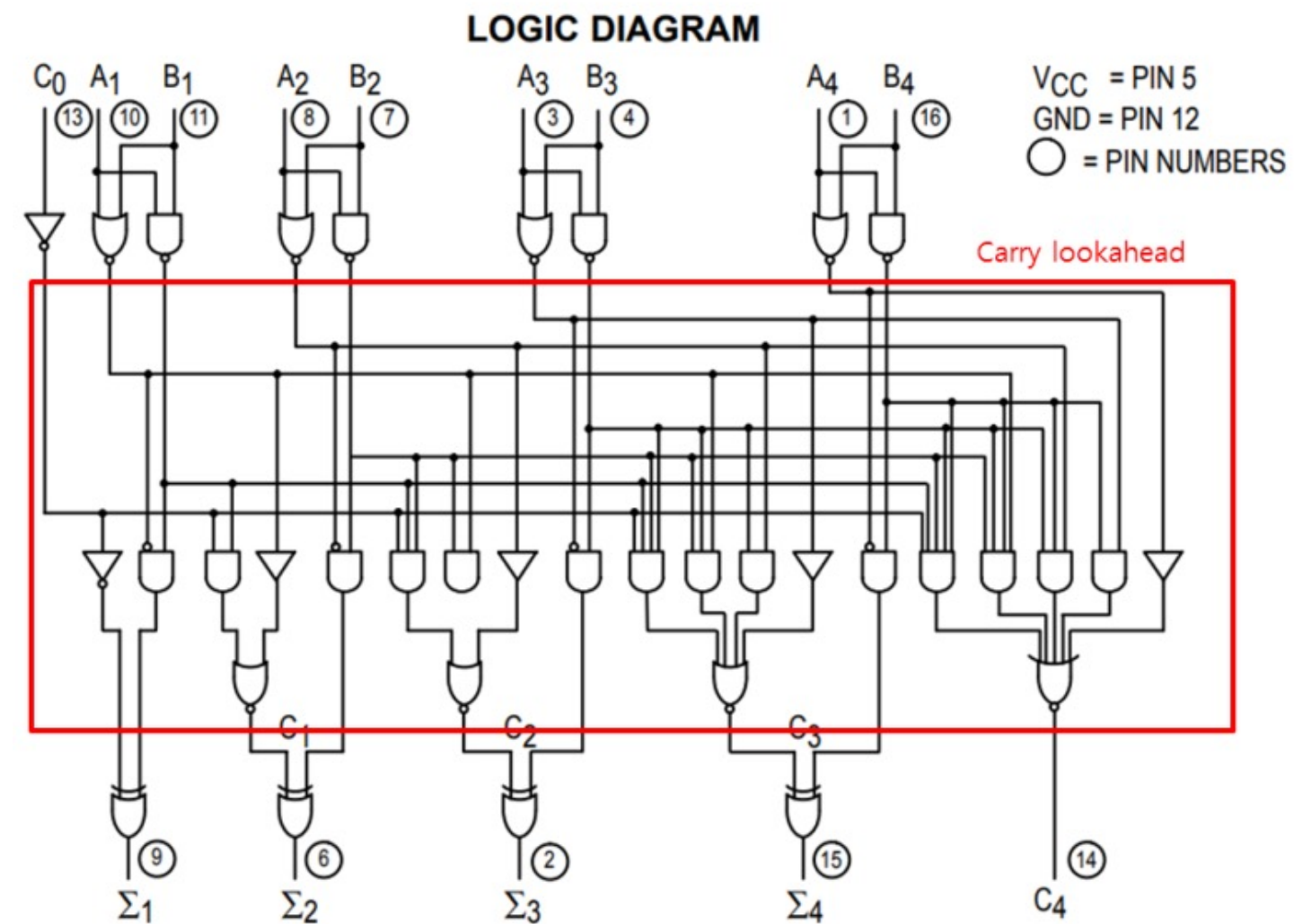

I n d e x

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- **구현 방식 – 2's complement**

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

복습: 2진수의 보수를 이용한 뺄셈

$$0100(4) - 0111(7) \leftarrow$$

$$0111 \rightarrow 1000 \text{ (1의 보수)} \leftarrow$$

$$1000 + 1 = 1001 \leftarrow$$

$$0111 \rightarrow 1001 \text{ (2의 보수)} \leftarrow$$

$$0100 + 1001 = 1101 \leftarrow$$

$$1(\text{부호가 음수}) \ 101(\text{carry가 없음으로 2의 보수를 취해야 함}) \leftarrow$$

$$0100 - 0111 = -011(-3) \leftarrow$$

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)


- **구현 방식 – 2's complement**

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

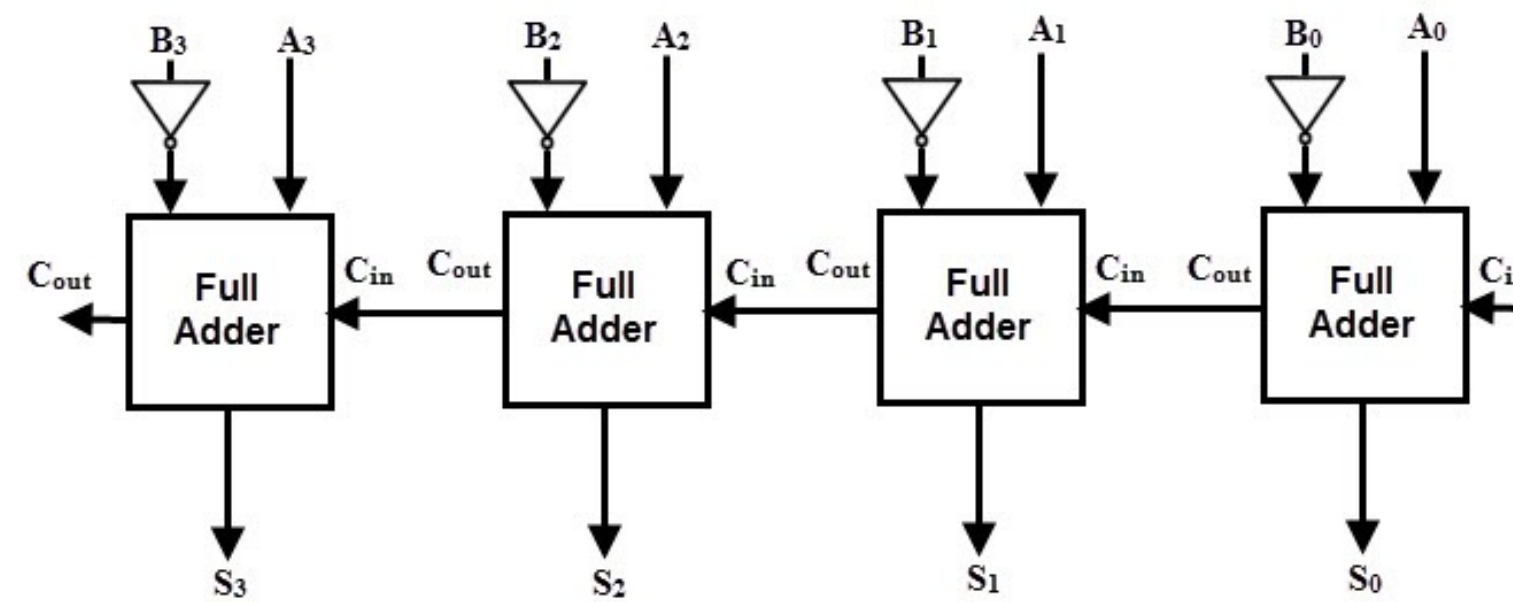2's complement 방식을 이용하여 구현한 4-bit subtractor



- B 의 bit열에 not을 취해 주어 1의 보수를 취해준다.
- c_{in} 의 값에 1을 입력하여 2의 보수를 취해준다.

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)


- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

4-bit 가감산기

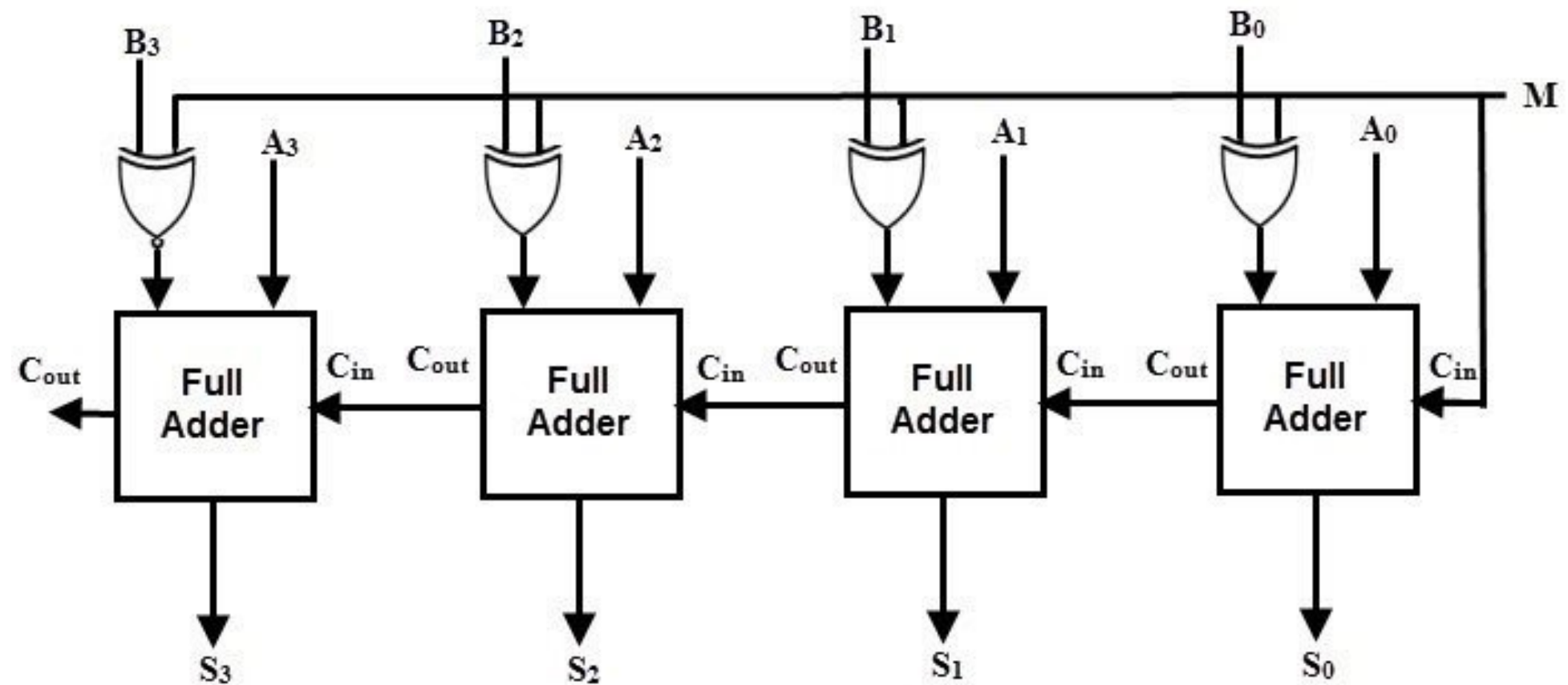


- M이라는 input값을 통해 가산인지 감산인지를 선택
- 계산되는 bit 열에 2의 보수를 취하기 위해 XOR과 C_0 의 값을 이용

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2’s complement
- **BCD code의 성질**
- BCD code - Adder
- BCD code - Subtractor (심화)

BCD Adder (Binary-Coded Decimal)

 

I n d e x

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- **BCD code의 성질**

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

BCD code

10진수(0~9)를 이진수(0,1)로 어떻게 표현할까?
0~9까지의 Decimal을 -> 4비트의 Binary로

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- **BCD code의 성질**

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

Binary code VS BCD code

	Binary	BCD
8	0000 1000	0000 1000
9	0000 1001	0000 1001
10	0000 1010	0001 0000
11	0000 1011	0001 0001
12	0000 1100	0001 0010
13	0000 1101	0001 0011

I n d e x

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- **BCD code의 성질**

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

129

Binary Code : 1000 0001

BCD Code : 0001 0010 1001

I n d e x

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- **BCD code - Adder**

- BCD code - Subtractor (심화)

BCD 코드의 덧셈

$$\begin{aligned} 8 + 4 &= 12 \\ 1000 + 0100 &= 1100 \text{ (x)} \\ &= 0001 \ 0010 \text{ (o)} \\ &= 1100\text{에 } \mathbf{0110}\text{을 더해주기 + Carry 발생!} \end{aligned}$$

I n d e x

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- **BCD code - Adder**

- BCD code - Subtractor (심화)

BCD 코드의 덧셈

1. 그냥 이진수 덧셈
2. 0000~1001 범위 넘어가는가??
3. 넘어가면 Carry 발생시키고, 0110 더하기

Index

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- **BCD code - Adder**

- BCD code - Subtractor (심화)

BCD 코드의 덧셈

$$\begin{array}{r} 35 \quad + \quad 49 \\ 0011 \ 0101 + 0100 \ 1001 \end{array}$$

일의 자리

1. 그냥 이진수 덧셈 : $0101 + 1001 = 1110$
2. 1001보다 큰가? : 크다 ($1110 > 1001$)
3. 0110 더해주고 Carry 발생 : $1110 + 0110 = 0100 + \text{Carry}$

십의 자리


1. 그냥 이진수 덧셈 : $0011 + 0100 + \text{Carry} = 1000$
2. 1001보다 큰가? : 작다 ($1000 < 1001$)

→ **1000 0100 (84)**

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- **BCD code - Adder**
- BCD code - Subtractor (심화)

BCD Adder 회로 분석

 


BCD Adder

Index

1. 그냥 이진수 덧셈

- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder**
- BCD code - Subtractor (심화)

A와 B의 2진수 덧셈 + Carry

 


Index

2. 1001보다 큰가?

- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2’s complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder**
- BCD code - Subtractor (심화)

BCD 코드 범위 (0000 ~ 1001)

1010
1011
1100
1101
1110
1111

 

Index


2. 1001보다 큰가?

BCD 코드 범위 (0000 ~ 1001)

- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder**
- BCD code - Subtractor (심화)

1010
1011
1100
1101
1110
1111

 
- $S_3 == S_1 == 1$
- $S_3 == S_2 == 1$
- $A + B > 1111$



Index

- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- **BCD code - Adder**
- BCD code - Subtractor (심화)

3. 크다면 0110 더하고 Carry 발생

 

I n d e x

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- **BCD code - Subtractor (심화)**

심화 - BCD Subtraction

원리

$$A - B$$
$$A + B\text{의 } 9\text{'s complement} + 1$$

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- **BCD code - Subtractor (심화)**

BCD Subtraction

예시

1. 빼는 수 -> 9's complement로 바꿔주기
2. BCD Adding
3. Carry 있다면 - 1 더해주기
없다면 - 9's complement and 부호

Regular Subtraction

(a)

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{r} 28 \\ - 13 \\ \hline 15 \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{r} 18 \\ - 24 \\ \hline -6 \end{array}$$

9's Complement Subtraction

(a)

$$\begin{array}{r} 8 \\ + 7 \text{ 9's complement of 2} \\ \hline 15 \\ \text{①} \downarrow + 1 \text{ Add carry to result} \\ \hline 6 \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{r} 28 \\ + 86 \text{ 9's complement of 13} \\ \hline 114 \\ \text{①} \downarrow + 1 \text{ Add carry to the result} \\ \hline 115 \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{r} 18 \\ + 75 \text{ 9's complement of 24} \\ \hline 93 \\ \text{9's complement of result} \\ \text{(No carry indicates that the} \\ \text{answer is negative and in} \\ \text{complement form)} \\ \hline -06 \end{array}$$

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

BCD Subtraction

예시

1. 빼는 수 -> 9's complement로 바꿔주기
2. BCD Adding
3. Carry 있다면 - 1 더해주기
없다면 - 9's complement and 부호

	Regular Subtraction	9's Complement Subtraction
(a)	$\begin{array}{r} 8 \\ - 2 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 7 \text{ (9's complement of 2)} \\ \hline 15 \\ \text{①} \downarrow + 1 \text{ (Add carry to result)} \\ \hline 6 \end{array}$
(b)	$\begin{array}{r} 28 \\ - 13 \\ \hline 15 \end{array}$	$\begin{array}{r} 28 \\ + 86 \text{ (9's complement of 13)} \\ \hline 114 \\ \text{①} \downarrow + 1 \text{ (Add carry to the result)} \\ \hline 115 \end{array}$
(c)	$\begin{array}{r} 18 \\ - 24 \\ \hline -6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 18 \\ + 75 \text{ (9's complement of 24)} \\ \hline 93 \\ \text{9's complement of result (No carry indicates that the answer is negative and in complement form)} \\ \hline -06 \end{array}$

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2’s complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- **BCD code - Subtractor (심화)**

BCD Subtraction

예시

1. 빼는 수 -> 9’s complement로 바꿔주기
2. BCD Adding
3. Carry 있다면 – 1 더해주기
없다면 – 9’s complement and 부호

	Regular Subtraction	9's Complement Subtraction
(a)	$\begin{array}{r} 8 \\ - 2 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 7 \text{ (9's complement of 2)} \\ \hline 5 \\ \text{①} \downarrow + 1 \text{ (Add carry to result)} \\ \hline 6 \end{array}$
(b)	$\begin{array}{r} 28 \\ - 13 \\ \hline 15 \end{array}$	$\begin{array}{r} 28 \\ + 86 \text{ (9's complement of 13)} \\ \hline 14 \\ \text{①} \downarrow + 1 \text{ (Add carry to the result)} \\ \hline 15 \end{array}$
(c)	$\begin{array}{r} 18 \\ - 24 \\ \hline -6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 18 \\ + 75 \text{ (9's complement of 24)} \\ \hline 93 \\ \text{9's complement of result (No carry indicates that the answer is negative and in complement form)} \\ \hline -06 \end{array}$

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2’s complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- **BCD code - Subtractor (심화)**

BCD Subtraction

예시

1. 빼는 수 -> 9’s complement로 바꿔주기
2. BCD Adding
3. Carry 있다면 – 1 더해주기
없다면 – 9’s complement and 부호

Regular Subtraction	9's Complement Subtraction
(a) <div> <div>8</div> <div>- 2</div> <div>6</div> </div>	<div> <div>8</div> <div>+ 7</div> <div>5</div> <div>①</div> <div>+ 1</div> <div>6</div> </div> <div>9's complement of 2</div> <div>Add carry to result</div>
(b) <div> <div>28</div> <div>- 13</div> <div>15</div> </div>	<div> <div>28</div> <div>+ 86</div> <div>14</div> <div>①</div> <div>+ 1</div> <div>15</div> </div> <div>9' complement of 13</div> <div>Add carry to the result</div>
(c) <div> <div>18</div> <div>- 24</div> <div>- 6</div> </div>	<div> <div>18</div> <div>+ 75</div> <div>93</div> <div>↓</div> <div>- 06</div> </div> <div>9' complement of 24</div> <div>9's complement of result (No carry indicates that the answer is negative and in complement form)</div>

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2’s complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- **BCD code - Subtractor (심화)**

BCD Subtraction

예시

1. 빼는 수 -> 9’s complement로 바꿔주기
2. BCD Adding
3. Carry 있다면 – 1 더해주기
없다면 – 9’s complement and 부호

Regular Subtraction

(a)

8

- 2

6

9's Complement Subtraction

(a)

8

+ 7

5

①

+ 1

6

9's complement of 2

Add carry to result

(b)

2 8

- 1 3

1 5

(b)

2 8

+ 8 6

1 4

①

+ 1

1 5

9' complement of 13

Add carry to the result

(c)

1 8

- 2 4

- 6

(c)

1 8

+ 7 5

9 3

□

- 0 6

9' complement of 24

9's complement of result (No carry indicates that the answer is negative and in complement form)

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2’s complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- BCD code - Subtractor (심화)

BCD Subtraction

1. 빼는 수 -> 9’s complement로 바꿔주기
2. BCD Adding
3. Carry 있다면 – 1 더해주기
없다면 – 9’s complement and 부호 음수

Regular Subtraction

(a)

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

9's Complement Subtraction

(a)

$$\begin{array}{r} 8 \\ + 7 \\ \hline 5 \end{array}$$

9's complement of 2

①

$$\begin{array}{r} 5 \\ + 1 \\ \hline 6 \end{array}$$

Add carry to result

(b)

$$\begin{array}{r} 28 \\ - 13 \\ \hline 15 \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{r} 28 \\ + 86 \\ \hline 14 \end{array}$$

9' complement of 13

①

$$\begin{array}{r} 14 \\ + 1 \\ \hline 15 \end{array}$$

Add carry to the result

(c)

$$\begin{array}{r} 18 \\ - 24 \\ \hline -6 \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{r} 18 \\ + 75 \\ \hline 93 \end{array}$$

9' complement of 24

9's complement of result
(No carry indicates that the answer is negative and in complement form)

①

$$\begin{array}{r} 93 \\ - 06 \\ \hline \end{array}$$

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- **BCD code - Subtractor (심화)**

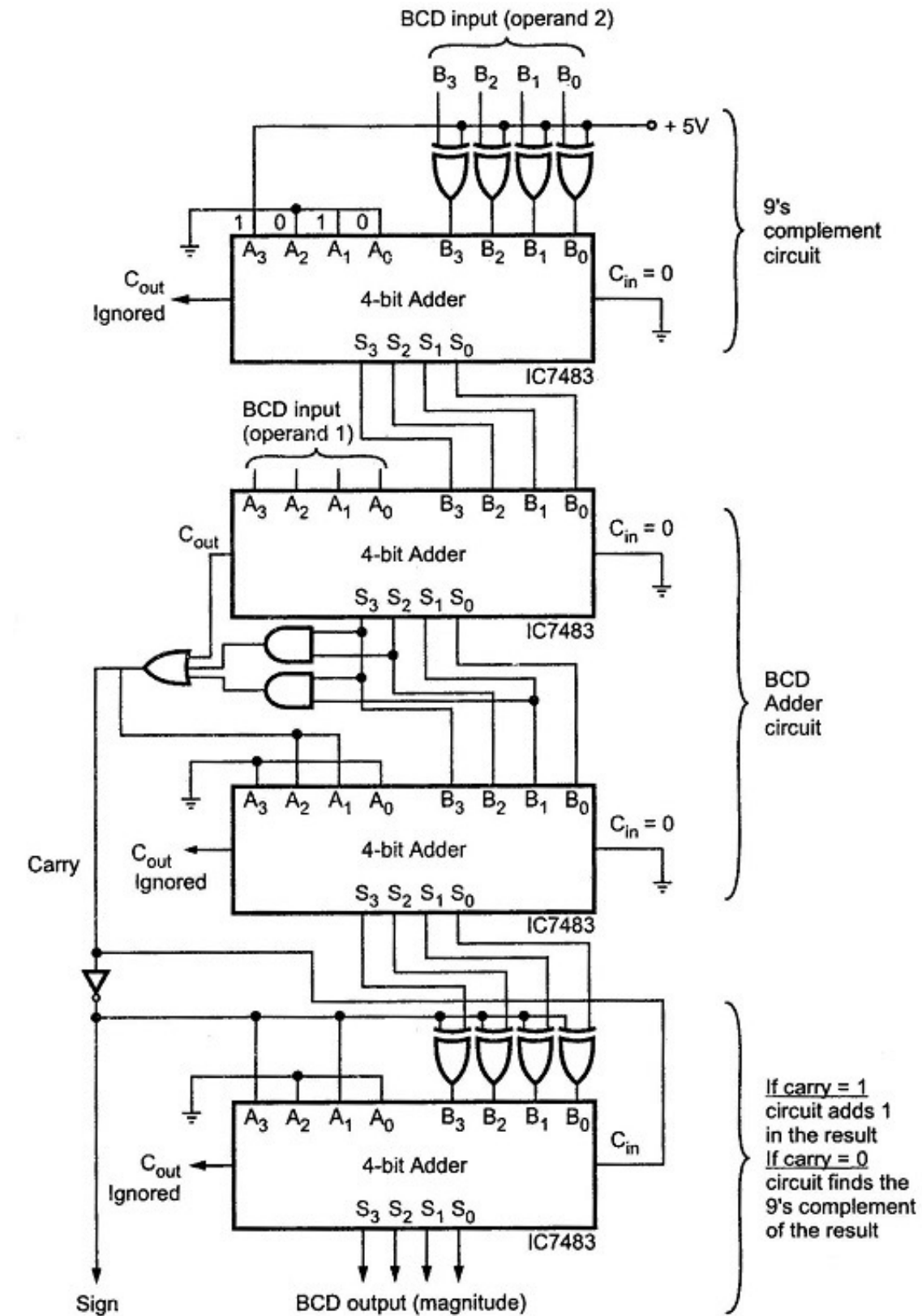


Fig. 3.34 4-bit BCD subtractor using 9's complement method


Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- **BCD code - Subtractor (심화)**

BCD Subtractor : A-B 구하기

1. B의 9's complement 구하기

B의 각 비트 1과 XOR + 1010

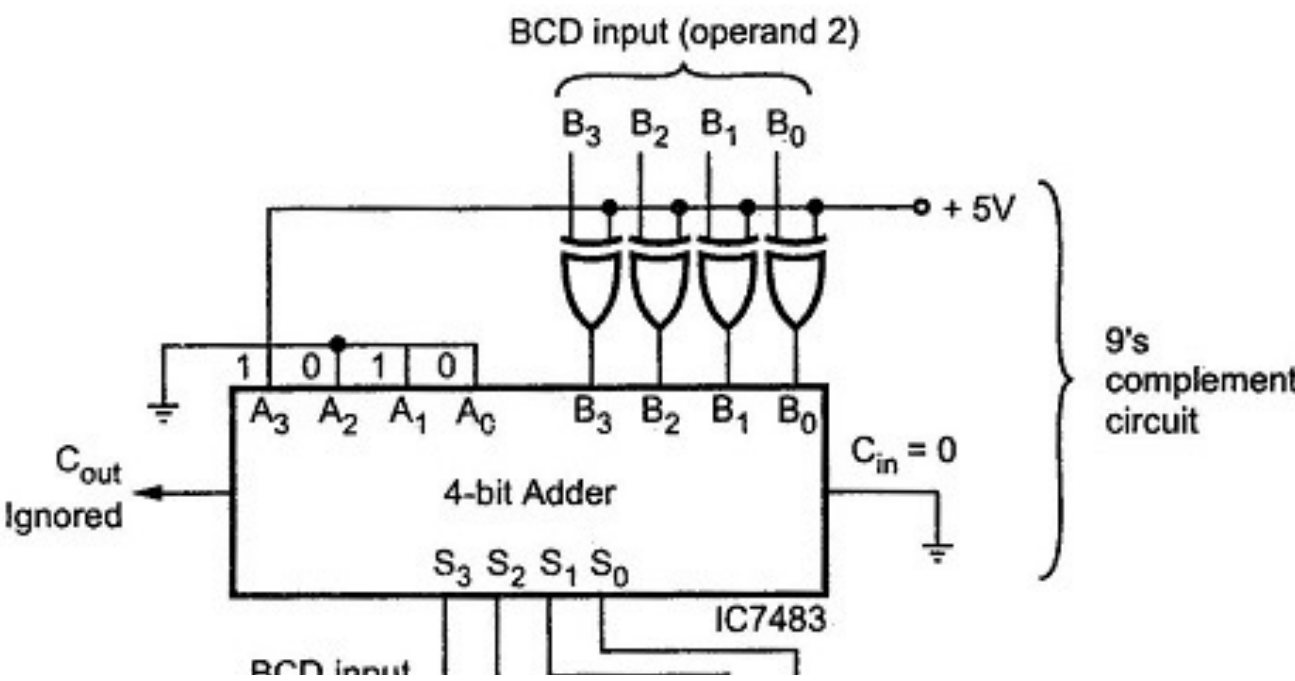

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질


- BCD code - Adder

- **BCD code - Subtractor (심화)**

BCD Subtractor : A-B 구하기

1. B의 9's complement 구하기

B의 각 비트 1과 XOR + 1010

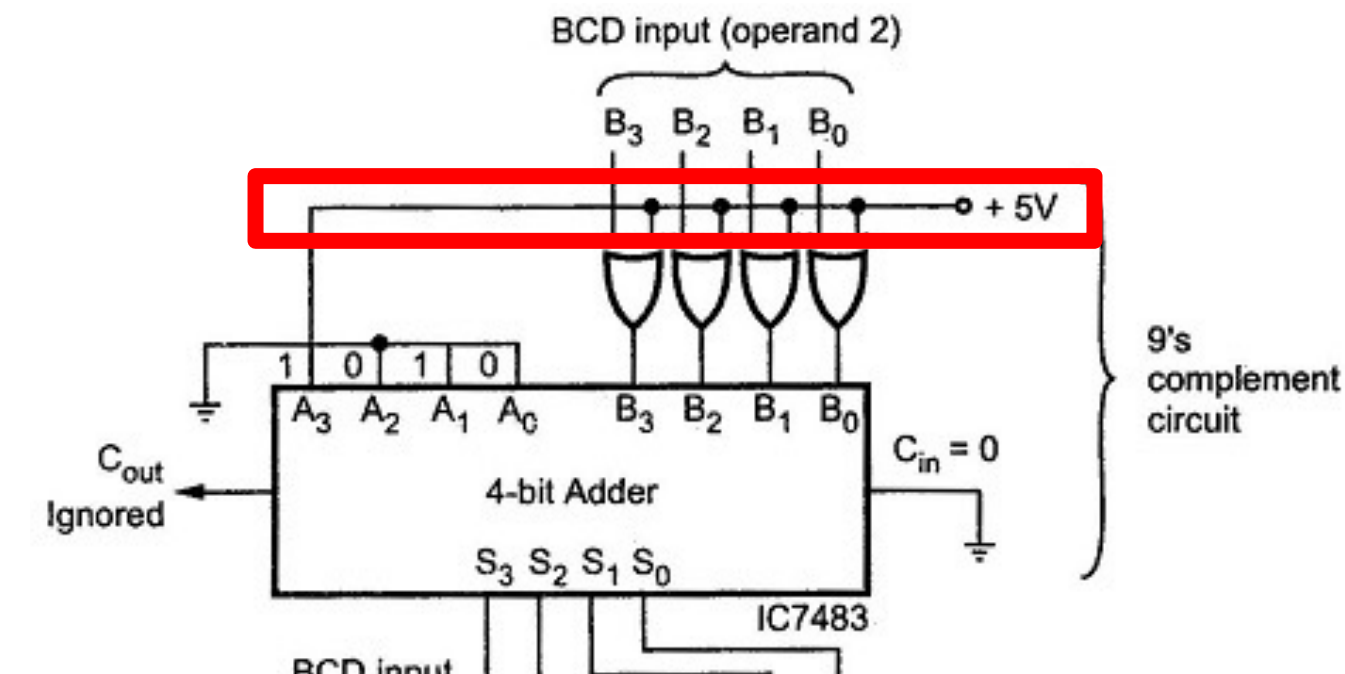

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질


- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

BCD Subtractor : A-B 구하기

2. BCD Adding


$$A + B의 9's complement$$

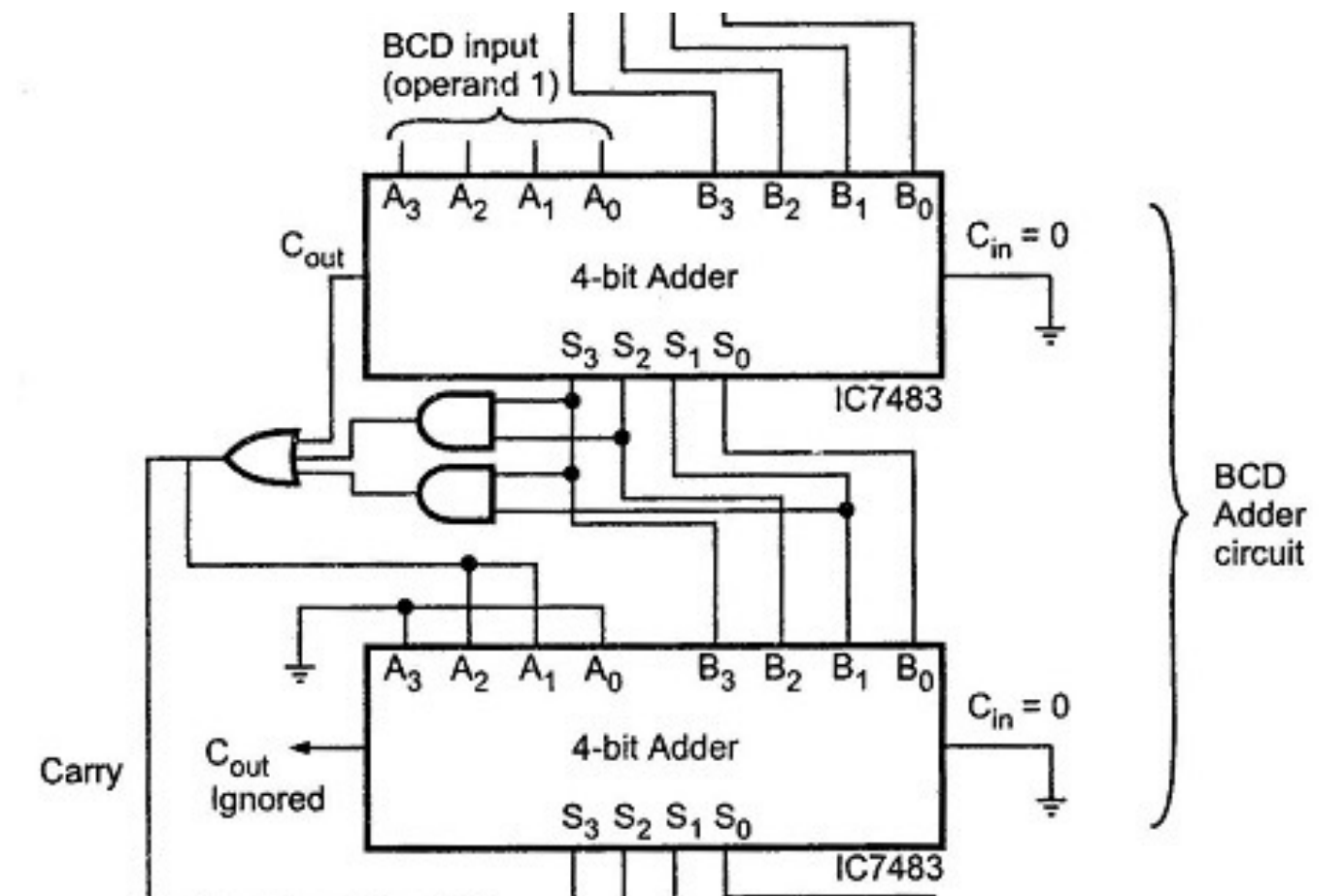

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 – Look Ahead Carry와 Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- **BCD code - Subtractor (심화)**

똑같다!

 

BCD Adder

Index

- 4-bit adder, subtractor의 개요

- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder

- n-bit adder(심화)

- 구현 방식 – 2's complement

- BCD code의 성질

- BCD code - Adder

- BCD code - Subtractor (심화)

BCD Subtractor : A-B 구하기

3. Carry에 따라 다르게 처리

If (Carry == 1)
-> 0000 + S + Carry
-> S + 0001

Else (carry == 0)
-> S의 각 비트 XOR + 1010
= S의 9's complement & Sign

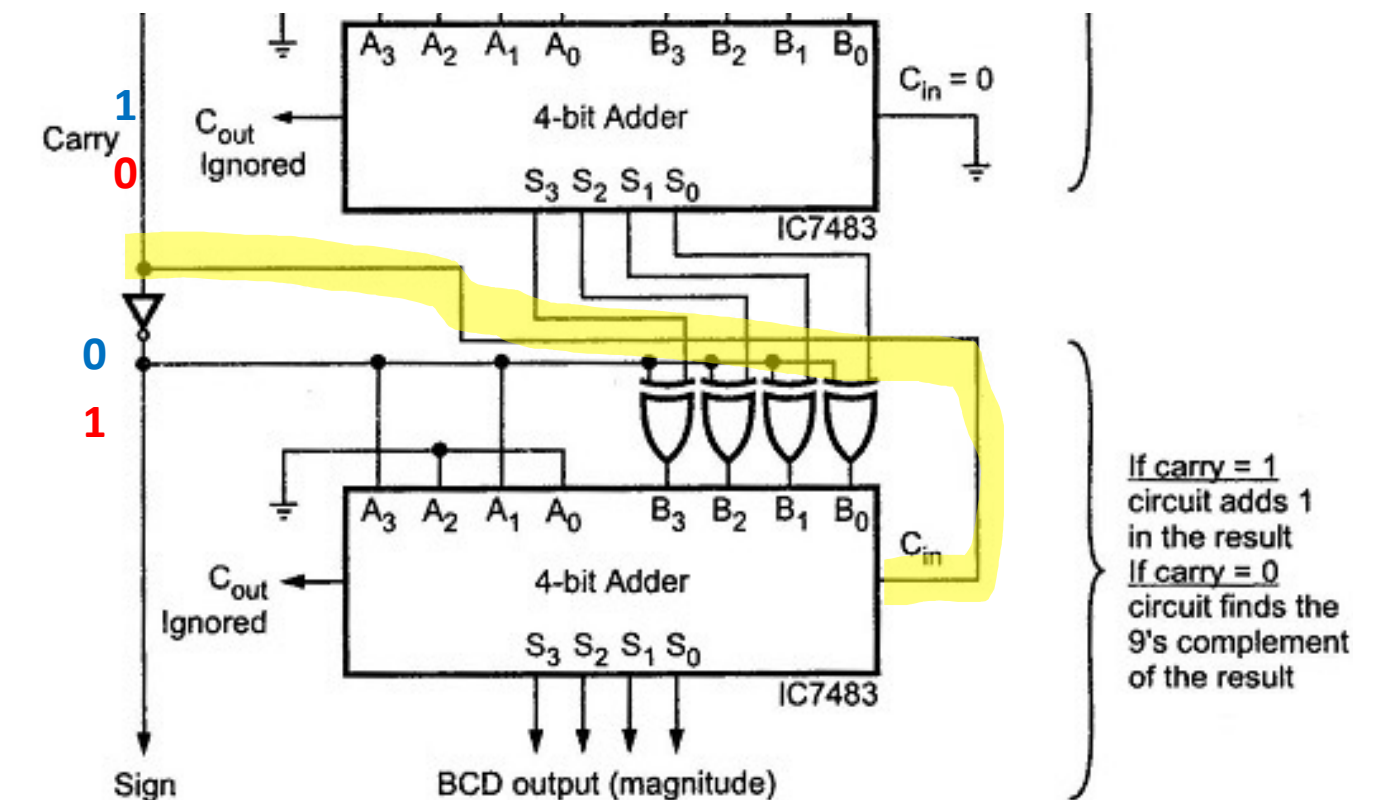


Fig. 3.34 4-bit BCD subtractor using 9's complement method

I n d e x

- 4-bit adder, subtractor의 개요
- 구현 방식 –
Look Ahead Carry와
Ripple Carry Adder
- n-bit adder(심화)
- 구현 방식 – 2's complement
- BCD code의 성질
- BCD code - Adder
- **BCD code - Subtractor (심화)**

<참고자료>

- 디지털 논리회로(4판), 한빛아카데미, 임석구, 홍경호(2015)
- 서강대학교 10주차 강의자료
- 4-bit Adder/subtractor 구조 –
<https://www.geeksforgeeks.org/4-bit-binary-adder-subtractor/>
- Binary Code VS BCD Code 표 - <https://jhnyang.tistory.com/232>
- BCD Subtraction Circuit - <https://www.eeeguide.com/bcd-subtraction/>

<기여도>

서동휘 : 50%
정영훈 : 50%