

MSI/LSI 연산회로

10주차 발표

20191048 김도솔 | 20211600 지소현 | 20221595 이선우

MSI/LSI 연산회로

Index



01

4-Bit Binary Parallel Adder

개념

Full Adder(전가산기) vs N-bit Binary Adder

동작 원리

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

개념

동작 원리

Two's Complement

병렬 가산기를 이용한 설계

03

4-Bit Binary Parallel Adder/Subtractor

개념

연산 과정

장단점

04

4-bit Carry Look Ahead Adder

Look Ahead Carry(예견 올림수)란?

동작 원리

vs Ripple Carry Adder

05

BCD 연산

개념

연산 과정

BCD Adder

BCD Subtractor

06

[심화] ALU

개념

주요 연산 기능

연산 과정

01

4-Bit Binary Parallel Adder

4비트 이진 병렬 가산기


Parallel Adder (병렬 가산기)

: 전가산기 여러 개를 병렬로 연결한 가산기

계산 결과

(합) = $S_3S_2S_1S_0$

(캐리) = C_4

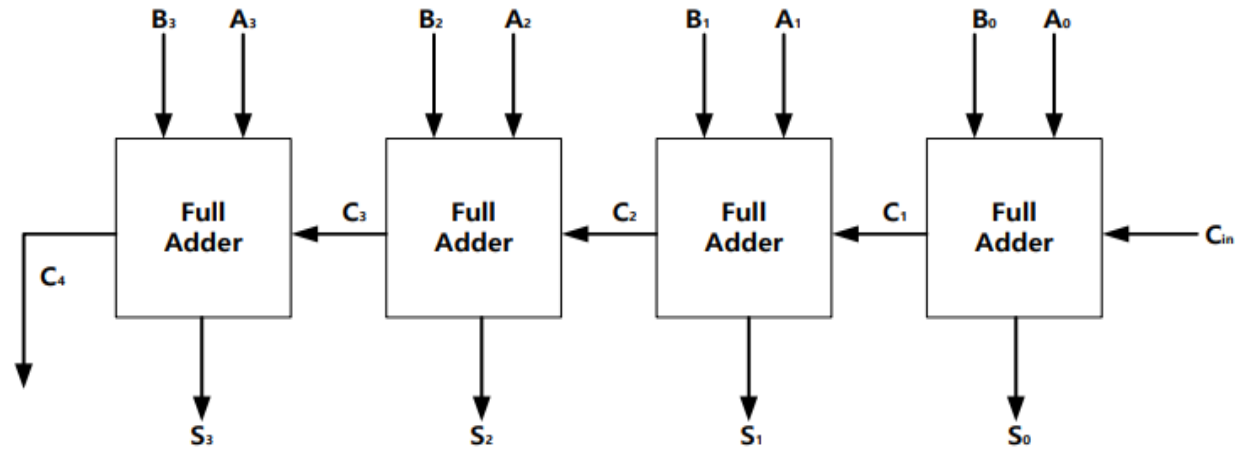


- 각 전가산기의 출력 캐리가 그 다음 차수의 전가산기의 캐리 입력에 연결된 전가산기가 각 비트 쌍에 대해 병렬로 연쇄적으로 연결되어 있다.
- 일반적으로 연속적인 가산 단계 간의 캐리 전파가 가산 속도를 제한하지 않도록 하기 위해 캐리 전파 루틴을 포함한다.


01

4-Bit Binary Parallel Adder

Full Adder(전가산기) vs N-bit Binary Adder

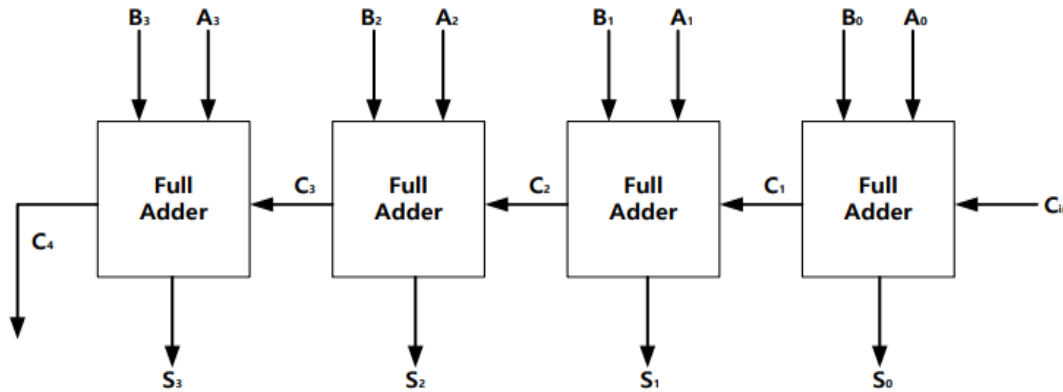

[N-bit adder]

 


[Full Adder]

- **Full Adder:** 한 비트 숫자와 입력 carry를 더하는 작업
- **N-bit adder:** 산술 합을 병렬로 처리하여 한 비트 이상의 이진 숫자의 합을 찾는 디지털 회로. 작업을 수행하기 위해 n개의 전가산기가 필요.

01

4-Bit Binary Parallel Adder

동작 원리

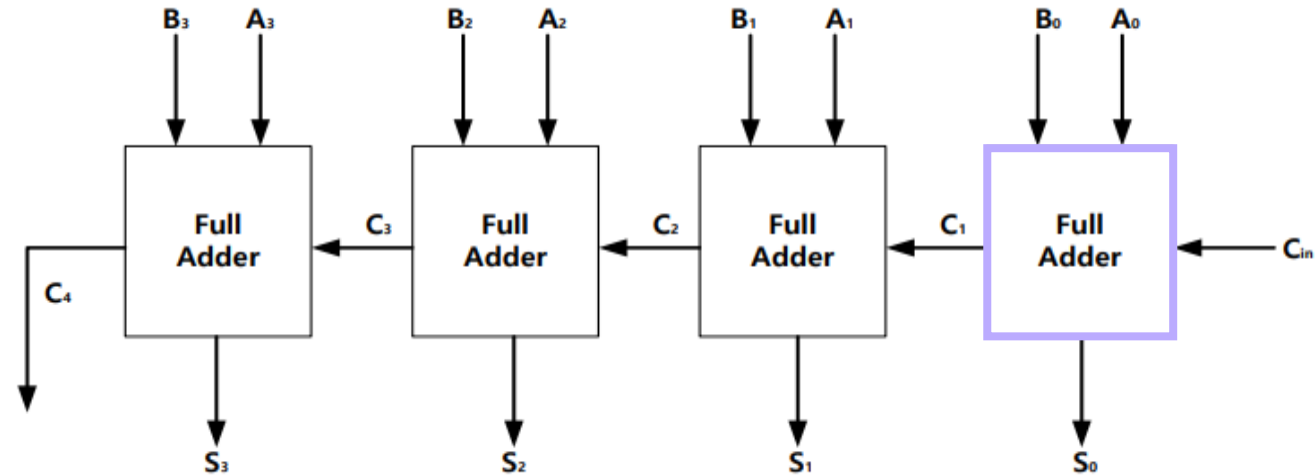


1) 첫 번째 전가산기: A_0 , B_0 , 캐리 C_{in} 을 입력으로 받고, 출력 합 S_0 와 캐리 C_1 을 생성한다.

이때 S_0 는 출력 합의 첫 번째 비트를 나타내고, C_1 은 다음 전가산기에 연결된다.

01

4-Bit Binary Parallel Adder

동작 원리

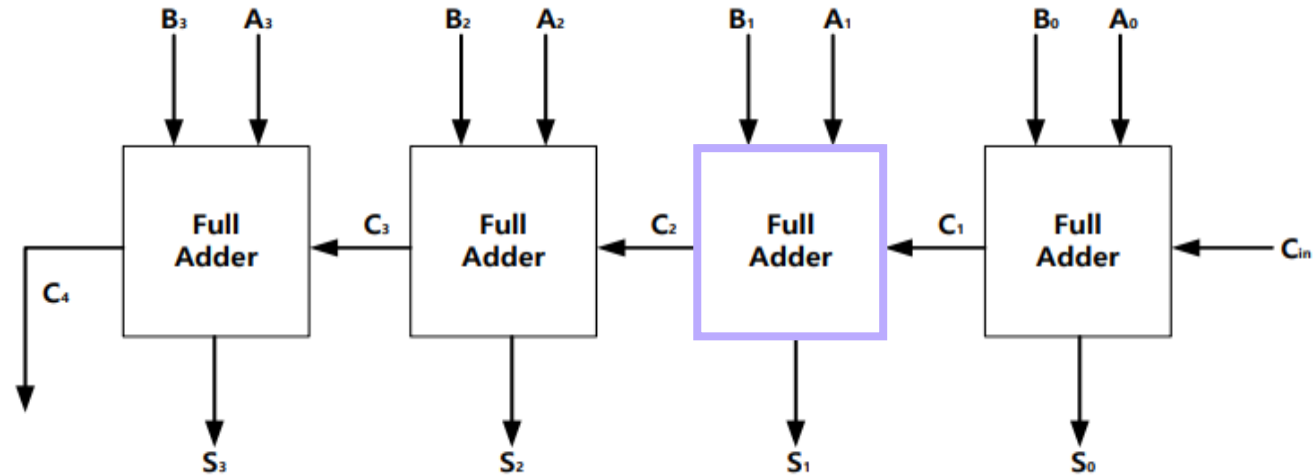


2) 두 번째 전가산기: A_1, B_1 , 캐리 C_1 을 입력으로 받고, 출력 합 S_1 와 캐리 C_2 를 생성한다.

이때 S_1 은 출력 합의 두 번째 비트를 나타내고, C_2 는 다음 전가산기에 연결된다.

01

4-Bit Binary Parallel Adder

동작 원리

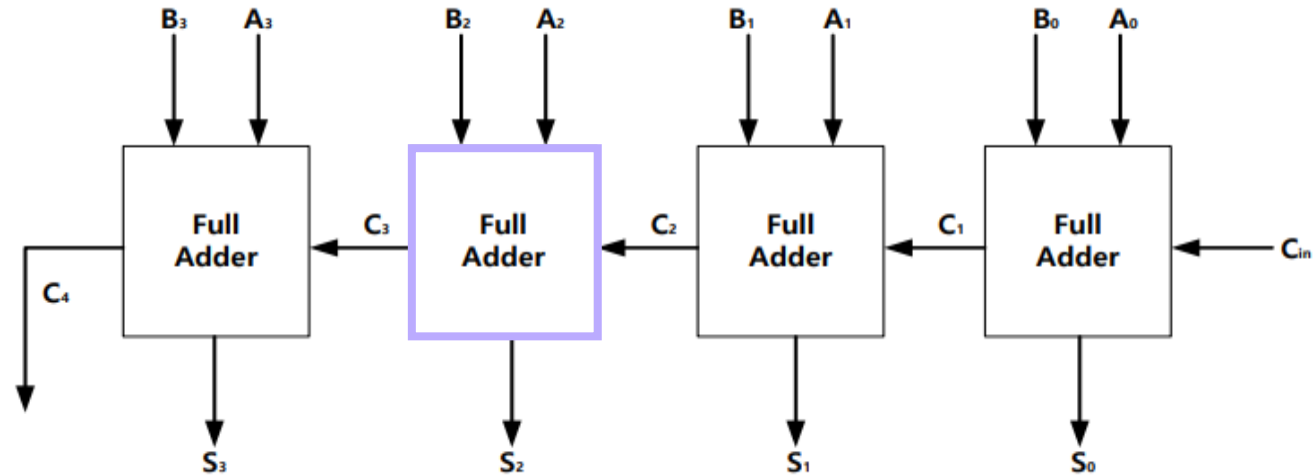


3) 세 번째 전가산기: A_2, B_2 , 캐리 C_2 을 입력으로 받고, 출력 합 S_2 와 캐리 C_3 를 생성한다.

이때 S_2 는 출력 합의 세 번째 비트를 나타내고, C_3 는 다음 전가산기에 연결된다.

01

4-Bit Binary Parallel Adder

동작 원리

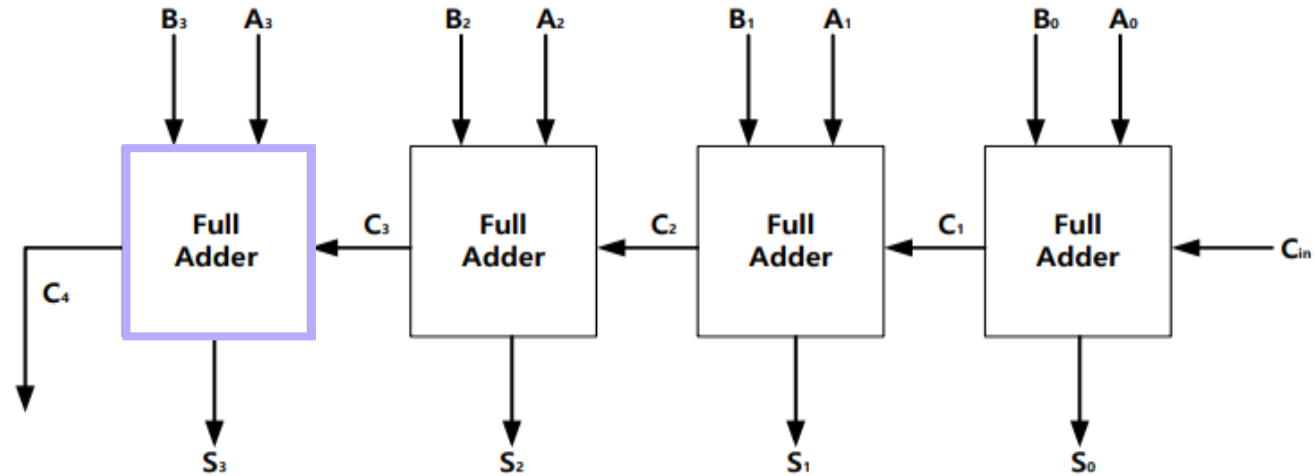

4) 네 번째 전가산기: A_3 , B_3 , 캐리 C_3 을 입력으로 받고, 출력 합 S_3 와 캐리 C_4 를 생성한다.

이때 S_3 는 출력 합의 네 번째 비트를 나타내고, C_4 는 최종 출력 캐리가 된다.

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

4비트 이진 병렬 감산기


Parallel Subtractor (병렬 감산기)

: 병렬로 동작하여 두 이진 숫자의 산술 차이를 찾을 수 있는 감산기

계산 결과

(차이) = $D_3D_2D_1D_0$

(빌림) = b_4

 


- 2진수의 길이가 1비트 이상인 경우에 사용된다.
- 반감산기와 전감산기의 조합, 또는 감수의 보수 입력을 사용하는 전가산기의 조합 등 다양하게 설계할 수 있다.

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

동작 원리

 


1) 첫 번째 전감산기: A_0 , B_0 , 빌림 b_{in} 을 입력으로 받고, 차이 D_0 와 빌림 b_1 을 생성한다.

이때 D_0 는 차이 출력의 첫 번째 비트를 나타내고, b_1 은 다음 전감산기에 연결된다.

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

동작 원리

 


2) 두 번째 전감산기: A_1, B_1 , 빌림 b_1 을 입력으로 받고, 차이 D_1 와 빌림 b_2 를 생성한다.

이때 D_1 은 차이 출력의 두 번째 비트를 나타내고, b_2 는 다음 전감산기에 연결된다.

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

동작 원리

 


3) 세 번째 전감산기: A_2, B_2 , 빌림 b_2 을 입력으로 받고, 차이 D_2 와 빌림 b_3 를 생성한다.

이때 D_2 는 차이 출력의 세 번째 비트를 나타내고, b_3 는 다음 전감산기에 연결된다.

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

동작 원리

 

4) 네 번째 전감산기: A_3, B_3 , 빌림 b_3 을 입력으로 받고, 차이 D_3 와 빌림 b_4 를 생성한다.

이때 D_3 는 차이 출력의 네 번째 비트를 나타내고, b_4 는 최종 빌림 수가 된다.

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

Two's Complement

< 양수 (Positive) >

$$+5_{10} = 000101$$

$$+21_{10} = 010101$$

→ MSB에 0을 붙여 양수임을 표시
Unsigned integer와 동일한 표기

< 음수 (Negative) >

$$-5_{10} = 111011$$

$$-21_{10} = 101011$$

→ MSB가 1이면 음수
양수 표현에서 1과 0을 서로 바꾸고 (1의 보수), 1을 더함

$$\begin{array}{r} 000101 \\ \rightarrow 111010 \quad (1\text{의 보수}) \\ \rightarrow 111011 \quad (LSB\text{에 } +1) \\ \hline \therefore -5_{10} = 111011 \end{array}$$

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

Two's Complement

< 덧셈 (Addition) >

(1) $5 + (-3) = 2$

$$\begin{array}{r} 0101 (+5) \\ + 1101 (-3) \\ \hline 1\ 0010 (+2) \end{array}$$

(2) $5 + 2 = 7$

$$\begin{array}{r} 0101 (+5) \\ + 0010 (+2) \\ \hline 0110 (+7) \end{array}$$

→ 두 n-bit 입력 A, B가 있을 때
 $A + B$ 를 n-bit Adder로 계산

< 뺄셈 (Subtraction) >

(1) $5 - 3 = 5 + (-3) = 2$


$$\begin{array}{r} 0101 (+5) \\ - 0011 (+3) \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 0101 (+5) \\ + 1101 (-3) \\ \hline 1\ 0010 (+2) \end{array}$$

→ 두 n-bit 입력 A, B가 있을 때
 $A + (\overline{B} + 1)$ 를 n-bit Adder로 계산

02

4-Bit Binary Parallel Subtractor

병렬 가산기를 이용한 설계

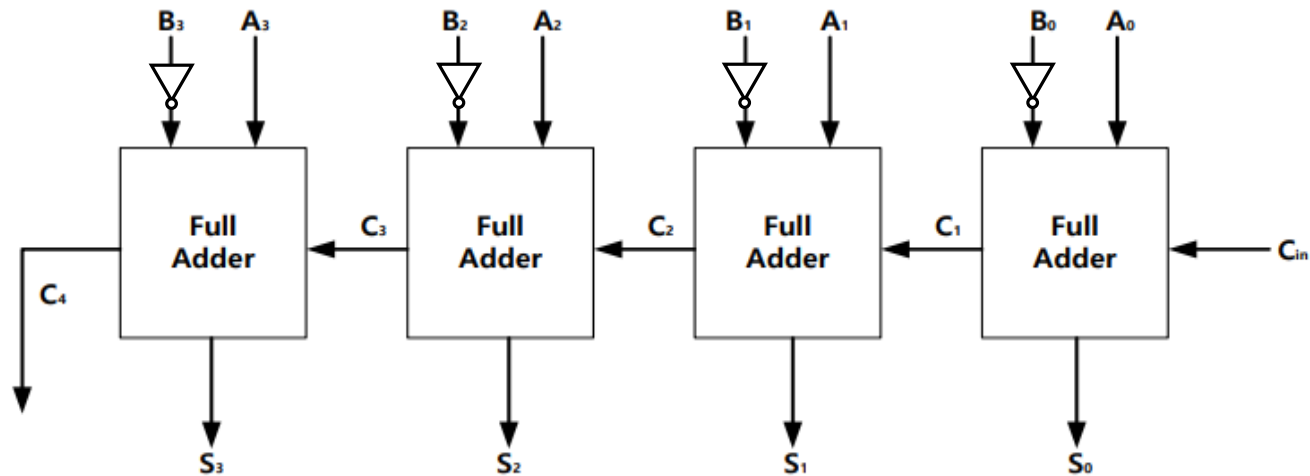

- 4개의 전가산기를 연결해 4비트 이진 병렬 감산기를 설계
- 이 회로는 피감수에 감수의 2의 보수를 더하는 것이 기존 뺄셈 과정과 동일하다는 원리를 이용해 뺄셈 연산을 수행한다.
- NOT gate를 통해 B의 1의 보수를 얻어내고, 입력 캐리를 통해 1을 더해 B의 2의 보수를 구한다.

03

4-Bit Binary Parallel Adder/Subtractor

XOR 게이트, 2의 보수법을 활용한 4비트 이진 병렬 가감산기


Parallel Adder/Subtractor (병렬 가감산기)

: 가산과 감산 동작을 전부 수행할 수 있는 회로

계산 결과

(합 또는 차) = $S_3S_2S_1S_0$

(캐리) = C_{out}

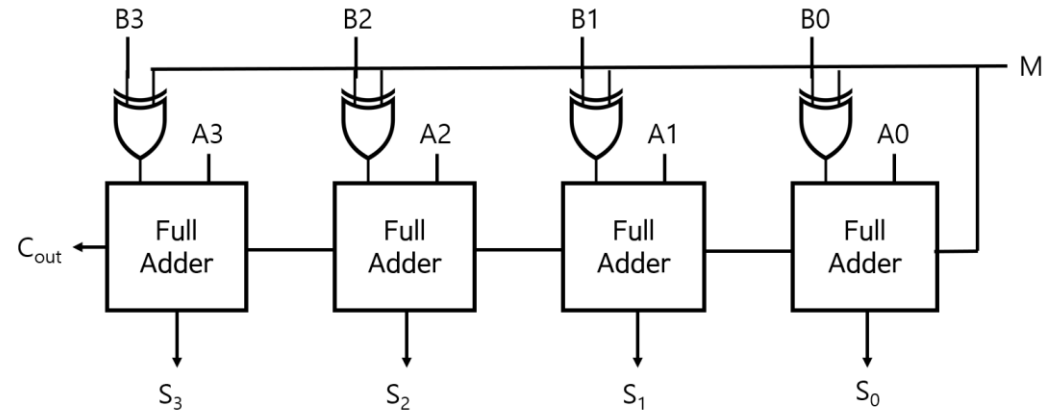


XOR 게이트를 이용해 이진수의 덧셈, 뺄셈을 한 디지털 회로에서 같이 처리할 수 있다.

03

4-Bit Binary Parallel Adder/Subtractor

동작 원리

 Case 1) $M = 0$

$$X = M \oplus B_0 = B_0$$

$$S_0 = A_0 \oplus X \oplus M = A_0 \oplus B_0$$


$$C_{out} = M(A_0 \oplus X) + A_0X = A_0B_0$$

 $\rightarrow A_0$ 과 B_0 의 덧셈 연산

03

4-Bit Binary Parallel Adder/Subtractor

동작 원리

 Case 1) $M = 1$

$$X = M \oplus B_0 = \overline{B_0}$$

$$S_0 = A_0 \oplus X \oplus M = A_0 \oplus B_0$$

$$C_{out} = M(A_0 \oplus X) + A_0X = A_0 \oplus \overline{B_0} + A_0\overline{B_0}$$

→ A_0 과 B_0 의 뺄셈 연산

03

4-Bit Binary Parallel Adder/Subtractor

장단점

< 장점 >

- serial adder/subtractor에 비해 비교적 빠른 연산 속도
- 덧셈에 필요한 시간은 비트의 수에 의존하지 않음
- 출력은 병렬 형식으로 나타나며, 모든 비트가 동시에 연산됨
- 비용이 더 저렴함

< 단점 >


- 각 가산기는 연쇄적으로 이어진 이전 가산기에서 생성되어야 하는 캐리를 기다려야 함
- 더해야 하는 비트 수가 증가함에 따라 전파 지연 증가

➡ **Look Ahead Carry(예견 올림수)를 활용하자 !**

04

4-bit Carry Look Ahead Adder

Look Ahead Carry(예견 올림수)란?

 


[그림] A_i 와 B_i 를 더하는 1 bit 논리 회로

- C: 캐리(carry), 받아올림
- S: 연산 결과
- G: carry generate, $G_i = A_i \cdot B_i$
- P: carry propagate, $P_i = A_i \oplus B_i$
- $G_i = 1 \Leftrightarrow \text{carry-out} = 1$, $P_i = 1 \Leftrightarrow \text{carry-in} = \text{carry-out}$
- 출력 $S_i = P_i \oplus C_i$, 캐리 $C_{i+1} = G_i + P_i C_i$

04

4-bit Carry Look Ahead Adder

동작 원리

 

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$


$$C_4 = G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

→ $C_1 \sim C_4$ 가 모두 P_i, G_i, C_0 로 구성되어 있으므로 한 번에 $C_1 \sim C_4$ 까지 생성할 수 있다

04

4-bit Carry Look Ahead Adder

vs Ripple Carry Adder

 

Ripple Carry Adder에 비해

- 회로가 훨씬 더 복잡함
- bit 수가 커질 수록 연산 속도가 훨씬 빨라짐

05

BCD 연산

개념

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0110 \\ \hline 1011 \rightarrow \text{Invalid BCD number} \\ + 0110 \rightarrow \text{Add 6} \\ \hline 0001\ 0001 \rightarrow \text{Valid BCD number} \end{array}$$

BCD 연산이란?

BCD 코드의 연산을 말한다.

- 각 자릿수에 대하여 이진수 연산 시행
- BCD 연산의 결과값 역시 BCD 코드여야 한다.
- 결과값이 BCD 코드에서 사용되지 않는 $1010(=10_{10}) \sim 1111(=15_{10})$ 에 해당하는 경우 $0110(=6_{10})$ 을 더해 값을 수정

05

BCD 연산

연산 과정

Case 1) 캐리가 발생하지 않는 경우

$$\begin{array}{r} 43 \\ + 35 \\ \hline \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 0100 \quad 0011 \\ + 0011 \quad 0101 \\ \hline \end{array}$$

05

BCD 연산

연산 과정

Case 1) 캐리가 발생하지 않는 경우

$$\begin{array}{r} 4\text{ }3 \\ + 3\text{ }5 \\ \hline 8 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 0100\text{ }0011 \\ + 0011\text{ }0101 \\ \hline 1000 \end{array}$$

05

BCD 연산

연산 과정

Case 1) 캐리가 발생하지 않는 경우

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{4}3 \\ + \textcolor{red}{3}5 \\ \hline \textcolor{blue}{7}8 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} \textcolor{red}{0100} \quad 0011 \\ + \textcolor{red}{0011} \quad 0101 \\ \hline \textcolor{blue}{0111} \quad 1000 \end{array}$$

05

BCD 연산

연산 과정

Case 1) 캐리가 발생하지 않는 경우

$$\begin{array}{r} 43 \\ + 35 \\ \hline 78 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 0100 \quad 0011 \\ + 0011 \quad 0101 \\ \hline 0111 \quad 1000 \end{array}$$

05

BCD 연산

연산 과정

Case 2) 캐리가 발생하는 경우

$$\begin{array}{r} 7 \\ + 5 \\ \hline \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 0111 \\ + 0011 \\ \hline \end{array}$$

05

BCD 연산

연산 과정

Case 2) 캐리가 발생하는 경우

$$\begin{array}{r} 7 \\ + 5 \\ \hline \end{array} \rightarrow 12 > 9$$



$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0011 \\ \hline \end{array} \rightarrow 1100 \rightarrow 1100 > 1001$$

05

BCD 연산

연산 과정

Case 2) 캐리가 발생하는 경우

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1} \rightarrow \text{캐리 발생} \\ 7 \\ + 5 \\ \hline 2 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 0111 \\ + 0011 \\ \hline 1100 \\ + \textcolor{blue}{0110} \rightarrow 6 \text{ 더해주기} \\ \hline \end{array}$$

05

BCD 연산

연산 과정

Case 2) 캐리가 발생하는 경우

$$\begin{array}{r}
 \text{1} \rightarrow \text{캐리 발생} \\
 \begin{array}{r}
 7 \\
 + 5 \\
 \hline
 2
 \end{array}
 \quad \rightarrow \quad
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 0111 \\
 0011 \\
 \hline
 1100 \\
 + 0110 \\
 \hline
 \end{array}
 \end{array}$$

캐리 발생 ← 0001 0010 → 결과 값의 일의 자리

05

BCD 연산

연산 과정


Case 2) 캐리가 발생하는 경우

$$\begin{array}{r} 7 \\ + 5 \\ \hline 12 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 0111 \\ + 0011 \\ \hline 1100 \\ + 0110 \\ \hline 0001\ 0010 \end{array}$$


05

BCD 연산

BCD Adder와 Subtractor

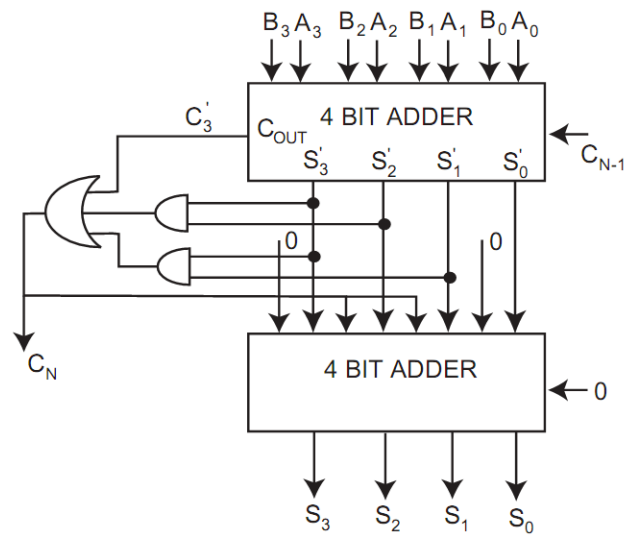

[BCD Adder]

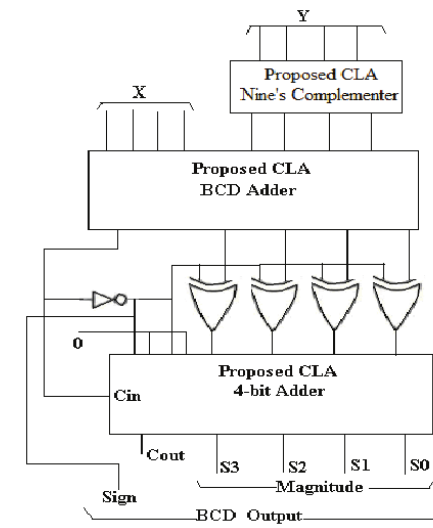


[BCD Subtractor]

05

BCD 연산

BCD Adder 동작 원리

(1) A와 B의 덧셈 연산을 4-bit Adder로 수행

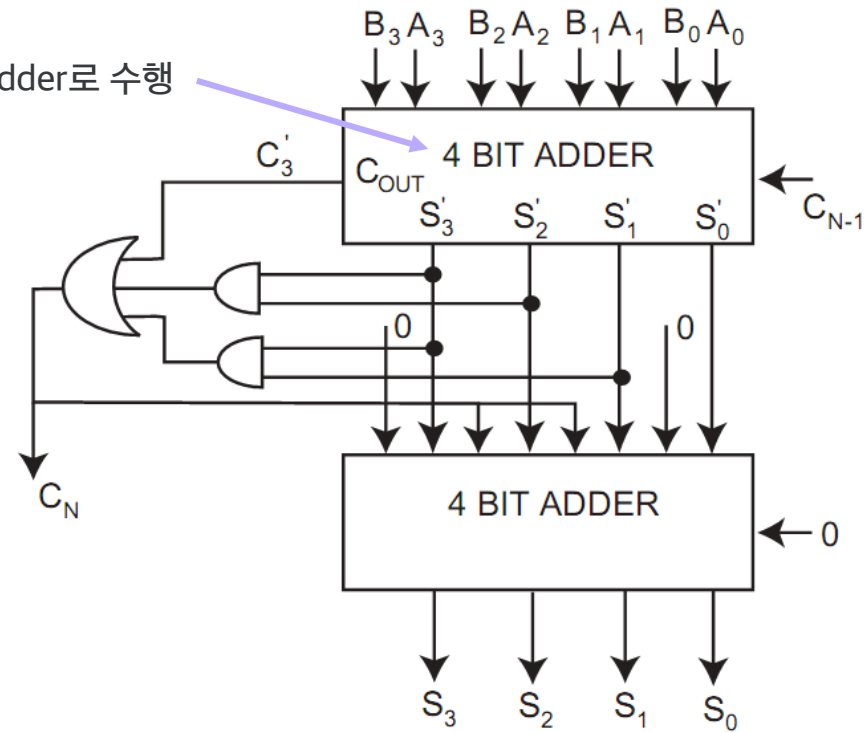


[BCD Adder]

05

BCD 연산

BCD Adder 동작 원리

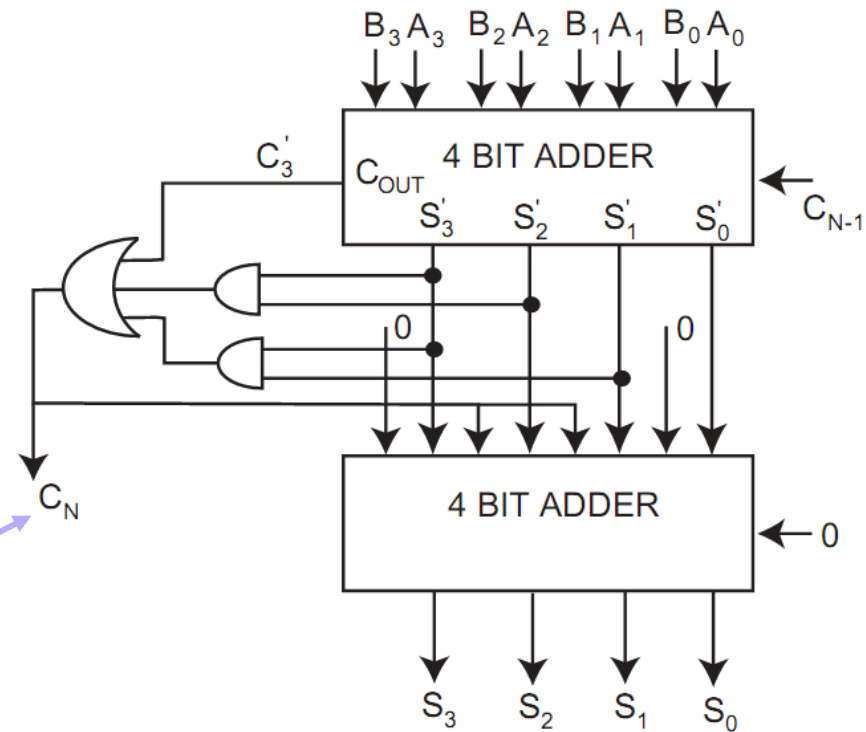


(2) 합 $S'_3S'_2S'_1S'_0$ 이 1001을
초과하는 경우 캐리 1 발생

[BCD Adder]

05

BCD 연산

BCD Adder 동작 원리

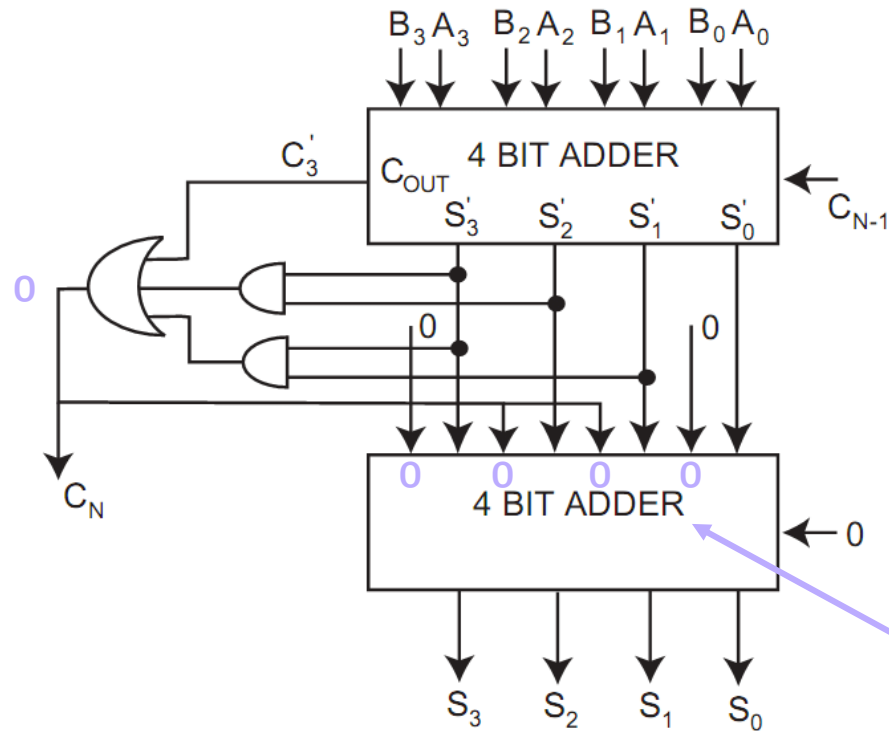


[BCD Adder]

- (3) 합 $S'_3 S'_2 S'_1 S'_0$ 이 1001 이하인 경우
0000을 덧셈함.
→ 이 합을 그대로 최종 합으로 출력

05

BCD 연산

BCD Adder 동작 원리

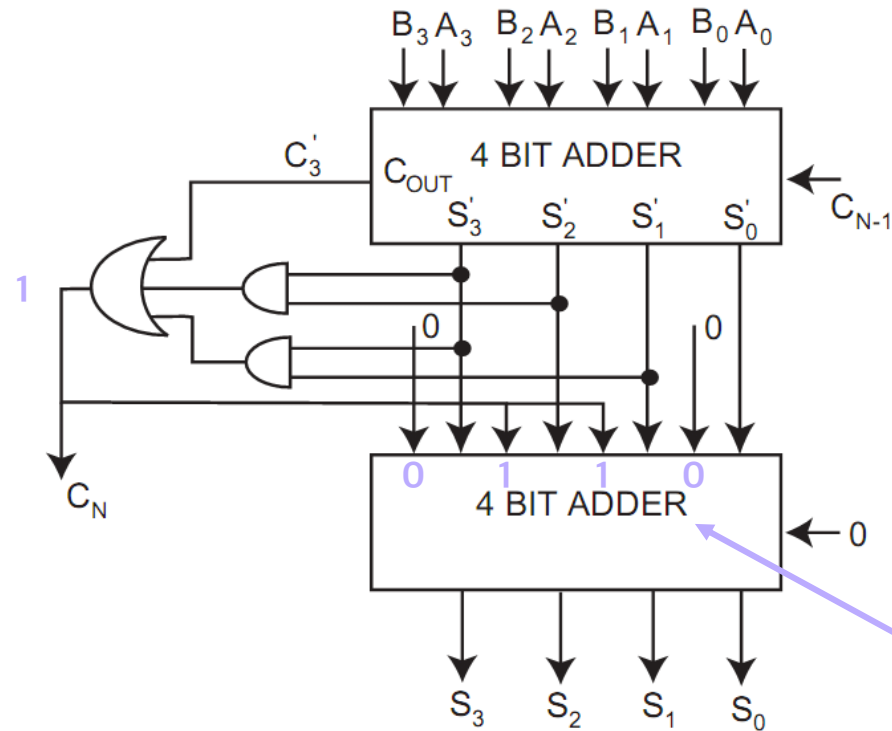


[BCD Adder]

(4) 합 $S'_3 S'_2 S'_1 S'_0$ 이 1001 초과인 경우
0110과 덧셈한 뒤 캐리는 버리고 C_N 과
합 $S_3 S_2 S_1 S_0$ 을 출력

05

BCD 연산

BCD Subtractor 동작 원리

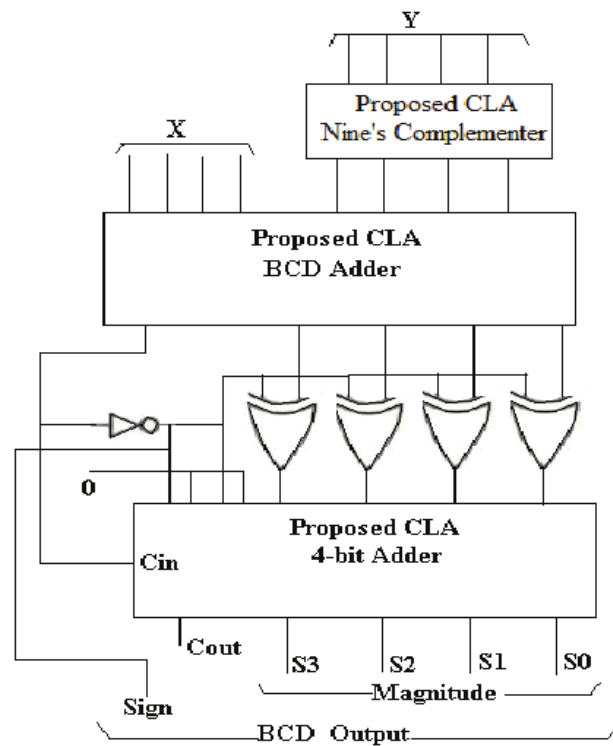

→ 9의 보수를 이용하여 뺄셈 연산


4자리 Y의 9의 보수 => $9999 - Y$

- ① Y의 9의 보수를 구함 ... A
- ② X와 A의 BCD 덧셈 연산 수행 ... B
- ③ $X - Y = B + \text{캐리}$

06

[심화] ALU

개념

 

ALU란?

산술 논리 장치(Arithmetic Logic Unit)의 줄임말로, 덧셈, 뺄셈 같은 두 숫자의 논리 연산과 배타적 논리합, 논리곱, 논리합 등의 논리 연산을 계산하는 디지털 회로를 말한다. 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)의 기본 설계 블록으로 사용되며, 디지털 시계와 같은 작은 회로에도 작은 ALU가 포함된다.

06

[심화] ALU

주요 연산 기능

ALU의 주요 연산 기능


- 1) 정수형 산술 연산 (사칙연산 등)
- 2) 비트 논리 연산 (AND, OR, NOT, XOR)
- 3) 비트 시프트 연산

수의 제공근과 같은 복잡한 연산은 여러 간단한 ALU의 조합으로 나누어 처리한다.

06

[심화] ALU

연산 과정

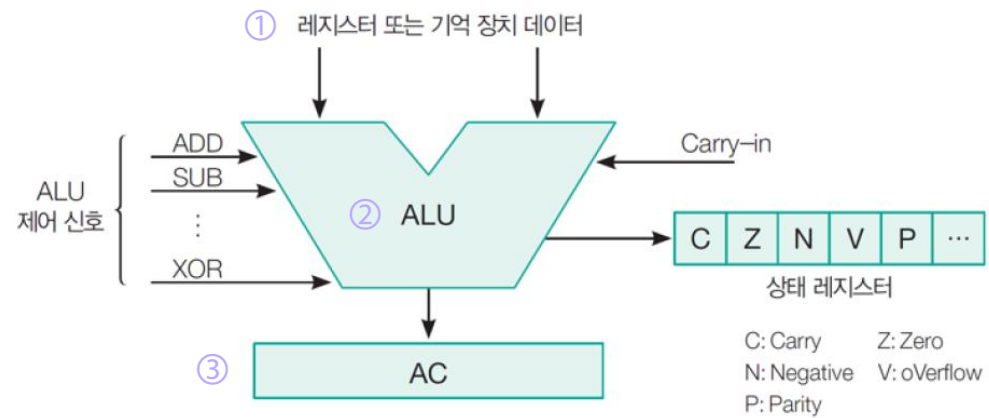

- ① 레지스터 또는 기억 장치에서 데이터를 가져온다.
- ② ALU에서 명령어에 따른 연산을 수행한다.
- ③ 연산의 결과값을 누적기(Accumulator)에 저장한다.

Presentation

출처 및 기여도

<https://velog.io/@underlier12/%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0%EA%B5%AC%EC%A1%B0-11-%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C-%EB%AA%85%EB%A0%B9%EA%B3%BC-ALU>

<https://www.geeksforgeeks.org/parallel-adder-and-parallel-subtractor/>

https://www.researchgate.net/figure/Block-Diagram-of-BCD-Adder_fig2_266486454

https://www.researchgate.net/figure/Proposed-CLA-BCD-Subtractor_fig6_220110221

Introduction to Logic and Computer Design. International edition, 2008 Alan B.Marcovitz McGraw-Hill

임석구, 홍성호, 『디지털 논리회로』, 한빛아카데미(2016)

서강대학교 컴퓨터공학실험2 강의자료

20191048 김도솔 (34%) | 20211600 지소현 (33%) | 20221595 이선우 (33%)

END OF PRESENTATION

감사합니다